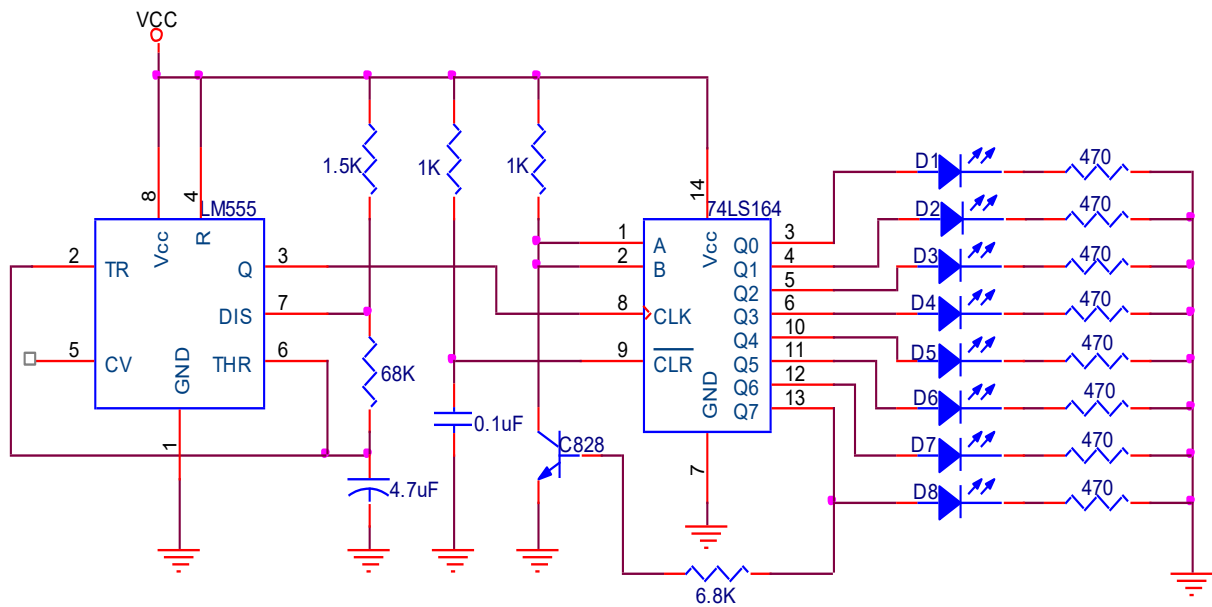


THIẾT KẾ MẠCH IN



MẠCH GHI DỊCH 8 BIT

- ❖ Sinh viên thiết kế mạch in trên **1 lớp mạch**.
- ❖ Tất cả **điện trở** dùng linh kiện dán **SMD (0805)**.
- ❖ Các số liệu cung cấp:
 - Các chân cấp nguồn IC:
 - ✓ LM555: chân 1 mass ; chân 8 Vcc
 - ✓ IC74LS164: chân 7 mass; chân 14 Vcc
 - Kích thước board mạch: **40mm x 80mm**
 - Kích thước đường mạch in: **> 0.5 mm**
 - Sử dụng tối đa **4 jumper**
 - Hình dạng và kiểu chân linh kiện: (0.1 in ~ 2.54 mm)

